

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA

Unidade de Controle

Prof. Herbert Oliveira Rocha




UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA

Unidade de Controle

Baseado nas aulas do Prof. Dr. Mauricio Figueiredo - UFAM

Prof. Herbert Oliveira Rocha

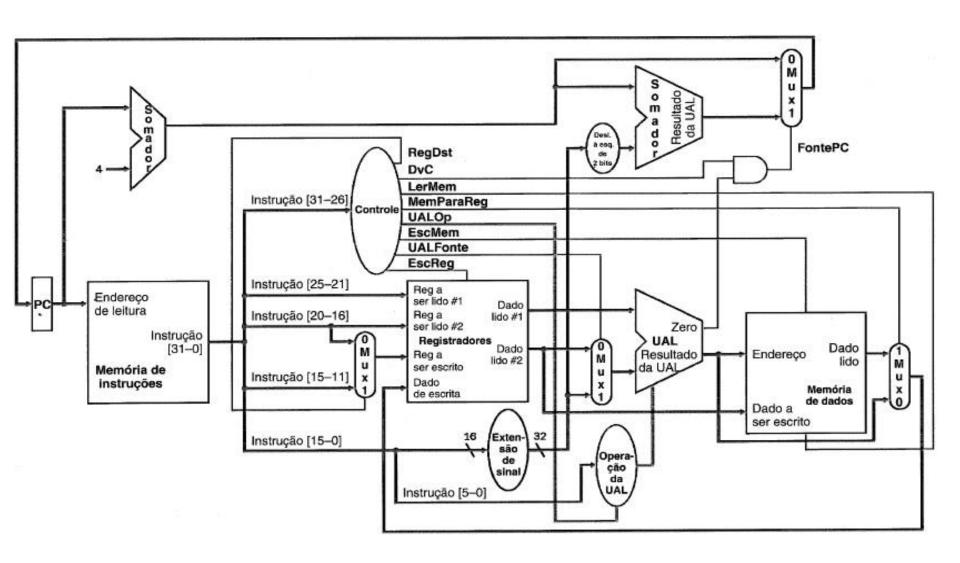

Linhas de controle

Vome do sinal	Efeito quando ativo	Eleito quando inativo
RegDst	O número do registrador-destino onde será escrito o resultado da operação (Reg a ser Escrito) vem do campo rt (bits 20–16).	O número do registrador-destino onde será escrito o resultado da operação (Reg a ser Escrito) vem do campo rt (bits 15–11).
EscReg	Nenhum	O registrador na entrada Reg a ser Escrito é escrito com o valor presente na entrada Dado de Escrita.
UALFonte	O segundo operando da UAL vem do segundo registrador do banco de registradores (Dado lido #2).	O segundo operando da UAL é o resultado da extensão de sinal dos 16 bits menos significativos da instrução.
FontePC	O PC é substituído pelo valor presente na saída do somador que calcula PC + 4.	O PC é substituído pelo valor presente na saída do somador que calcula o endereço-alvo do desvio condicional.
LerMem	Nenhum	O conteúdo da memória designado pela entrada de endereço é colocado na saída Dado Lido.
EscMem	Nenhum	O conteúdo da memória designado pela entrada de endereço é substituído pelo valor presente na entrada Dado a ser Escrito.
MemParaReg	O valor na entrada do registrador de escrita vem da UAL.	O valor na entrada do registrador de escrita vem da memória de dados.

Sinais de Controle - MIPS Uniciclo

- P/ determiná-los, basta opcode da instrução, exceto para FontePC
- FontePC é 1, se instrução de branch e saída Zero da ULA.

Instrução	RegDat	UALFonte	MemParaReg	EscReg	Lerijiem	EscMem	DvC	UALOp1	UALOp0
Formato R	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1w	0	1	1	1	1	0	0	0	0
SW	Х	1	χ	0	0	1	0	0	0
beq	Х	0	Х	0	0	0	1	0	1

Sinais de controle - Uniciclo

- Opcodes:


		Opcode em binário					
Nome	Opcode eth decimal	Op5	Op4	Op3	Op2	Opt	Opt
Formato R	O _{dez}	0	0	0	0	0	0
1w	35 _{dez}	1	0	0	0	1	1
sw	43 _{dez}	1	0	1	0	1	1
beq	4 _{dez}	0	0	0	1	0	0

- Determinação dos sinais:

Entreda ou saída	Nome do sinal	Formato R	lw .	sw	beq
	Op5	0	1	1	0
	Op4	0	0	0	0
	Op3	0	0	1	0
Entradas	Op2	0	0	0	1
	Op1	0	1	1	0
	Op0	0	1	1	0
	RegDst	1	0	Х	Х
	UALFonte	0	1	1	0
	MemParaReg	0	1	Х	Х
	EscReg	1	1	0	0
Saídas	LerMem	0	1	0	0
	EscMem	0	0	1	0
	DvC	0	0	0	1
	UALOp1	1	0	0	0
	UALOp0	0	0	0	1

MIPS Controle - Uniciclo

- Visão Geral

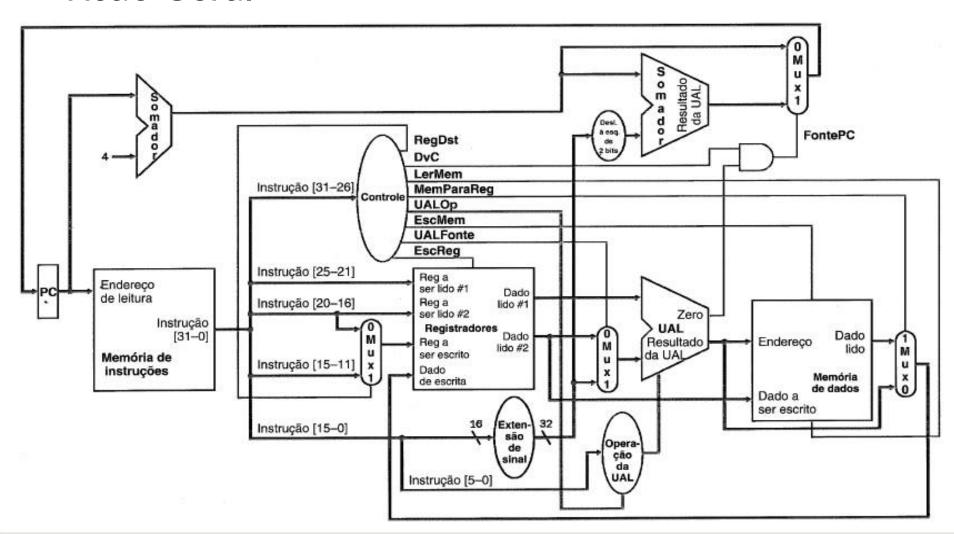

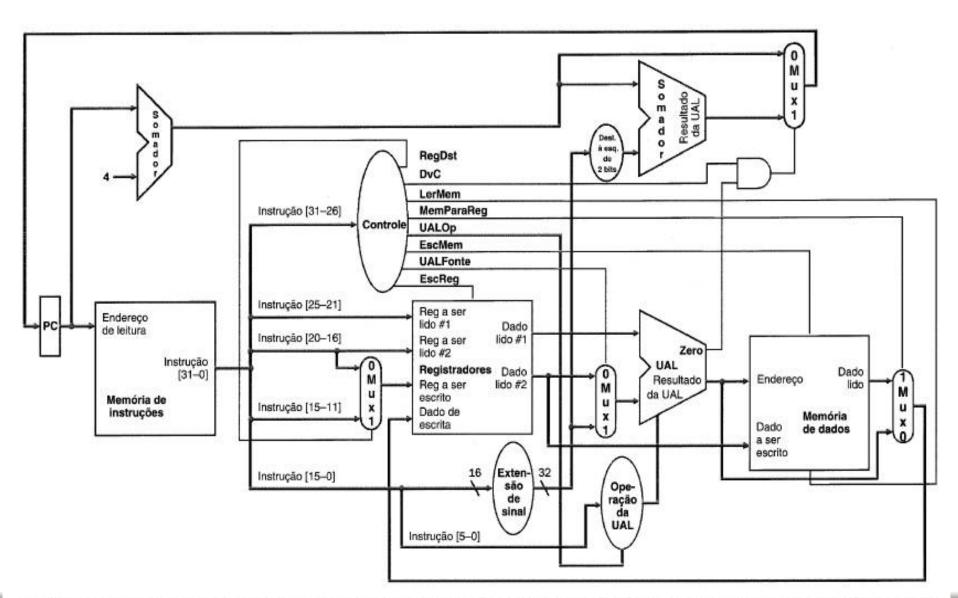


Figura 5.21 O primeiro passo de uma instrução de tipo R efetua a busca da instrução da memória de instruções e incrementa o PC. As partes ativas neste passo aparecem em destaque; as partes mais claras não estarão ativas neste passo, mas algumas delas poderão estar ativas ainda dentro deste ciclo.

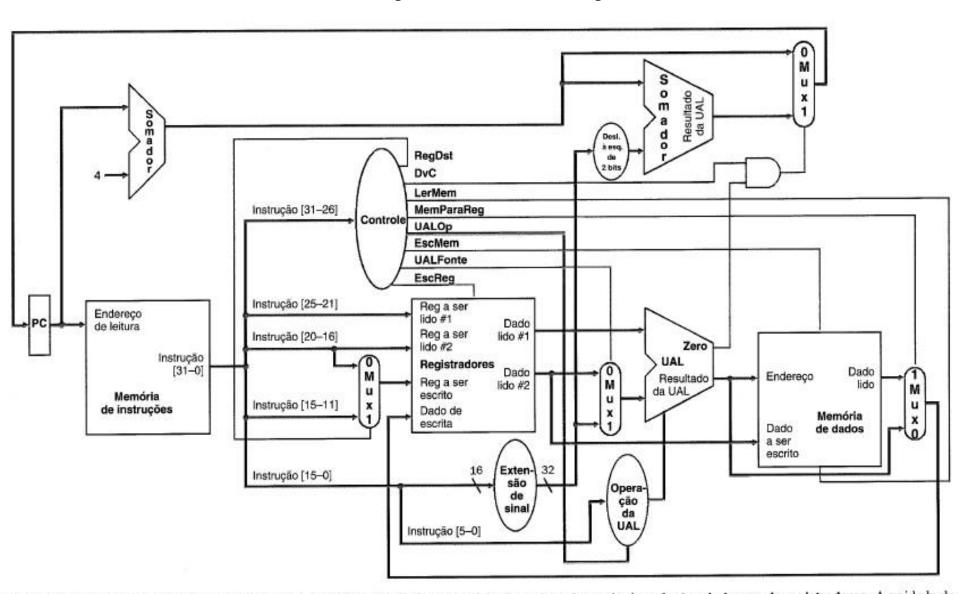


Figura 5.22 A segunda fase da execução de instruções de tipo R lê o conteúdo de registradores de duas fontes do banco de registradores. A unidade de controle principal também usa o campo do opcode para atribuir valores às linhas de controle. Essas unidades tornam-se ativas ao mesmo tempo que aquelas ativas durante a busca da instrução, mostrada na Figura 5.21.

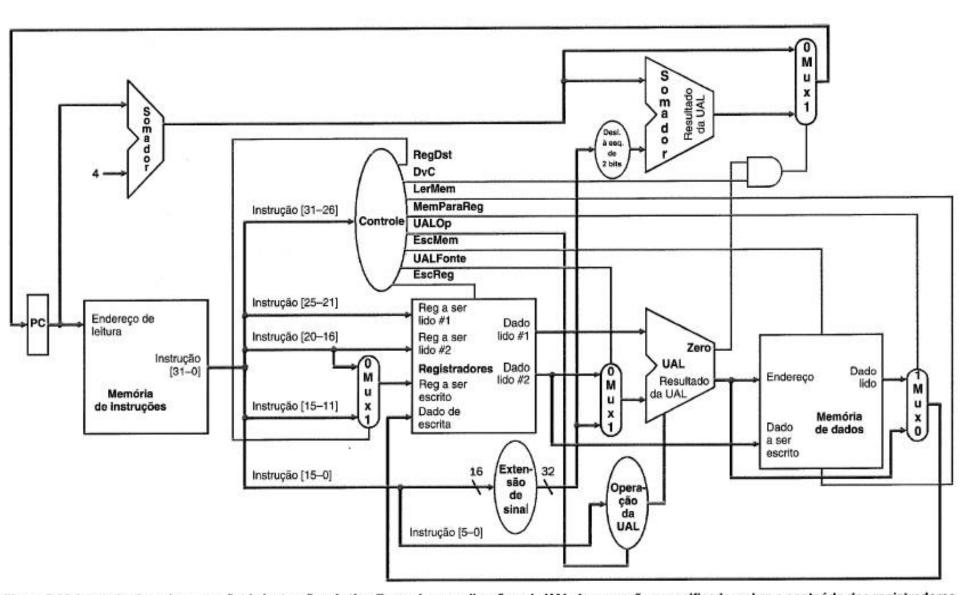


Figura 5.23 A terceira fase da execução de instruções de tipo R envolve a realização pela UAL da operação especificada, sobre o conteúdo dos registradores de dados. Os valores das linhas de controle são todos atribuídos, e o controle da UAL já havia sido calculado anteriormente. A UAL opera sobre dados.

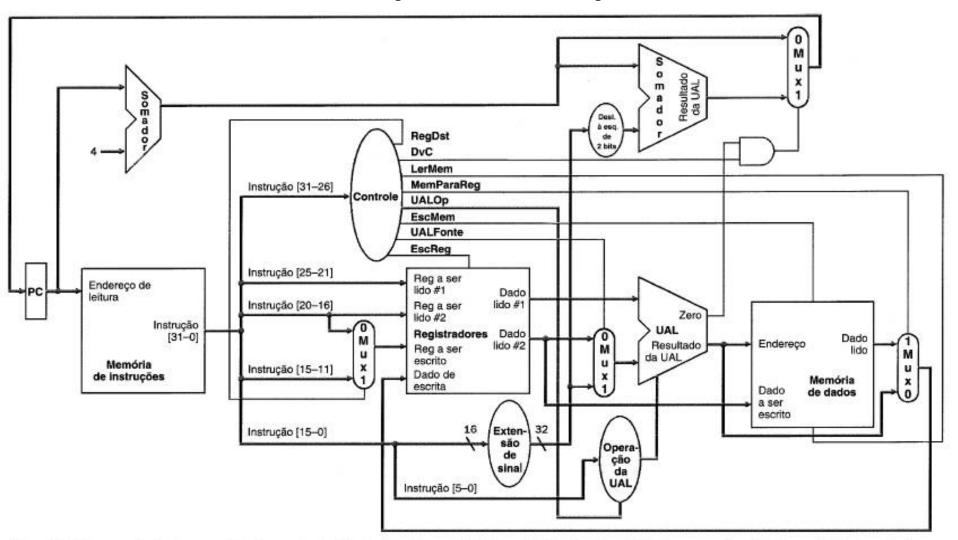


Figura 5.24 O passo final da execução de uma instrução do tipo R, a escrita do resultado, é realizado junto com a ativação das unidades mostradas nos últimos três passos descritos na Figura 5.23. O PC também é atualizado no final desta fase. Considerando que o caminho de dados é combinacional, este passo mostra todas as unidades e linhas de controle ativas, quando elas podem ser consideradas estáveis. Observe que, mesmo se a instrução for daquelas que usam o mesmo registrador tanto para leitura quanto para escrita (como, por exemplo, add R1, R1, R1), ela ainda assim funciona corretamente: o valor lido dos registradores é o valor de R1, que foi escrito no final de algum dos ciclos de clock anteriores, enquanto o valor escrito nos registradores pela instrução só é efetivamente escrito na transição do clock realizada no final do ciclo de clock atual.

Execução de Instrução Load

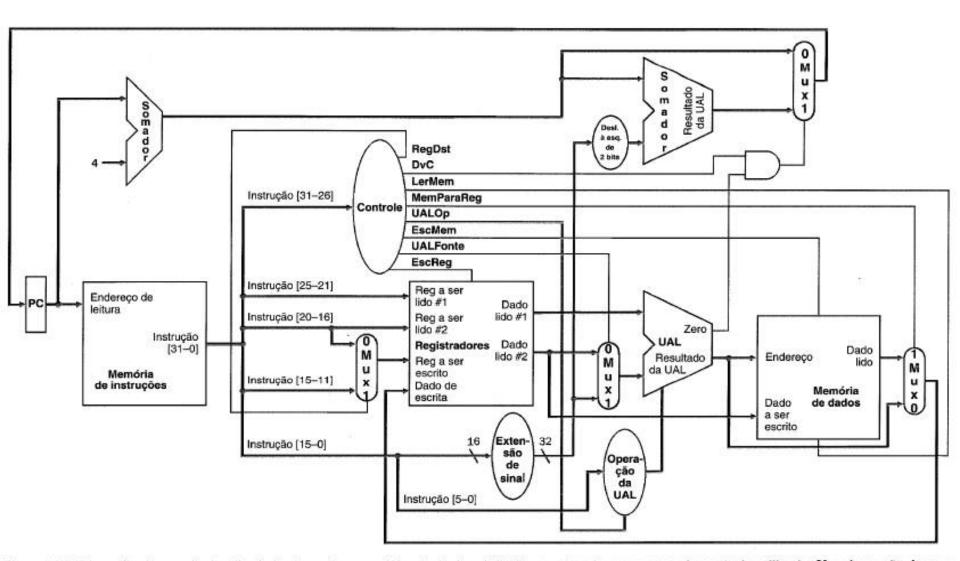


Figura 5.25 Operação de uma instrução de load word no caminho de dados definido, mostrando o esquema de controle utilizado. Uma instrução de store operaria neste caminho de dados de maneira muito semelhante à de load. A principal diferença seria no sinal de controle da memória que deveria indicar escrita no caso de uma instrução de store, em vez de leitura, como no caso da instrução de load word. Além disso, o valor do segundo registrador lido seria usado para armazenar o dado, e a operação de escrita em um registrador do dado da memória não ocorreria.

Execução de Instrução Branch-eq

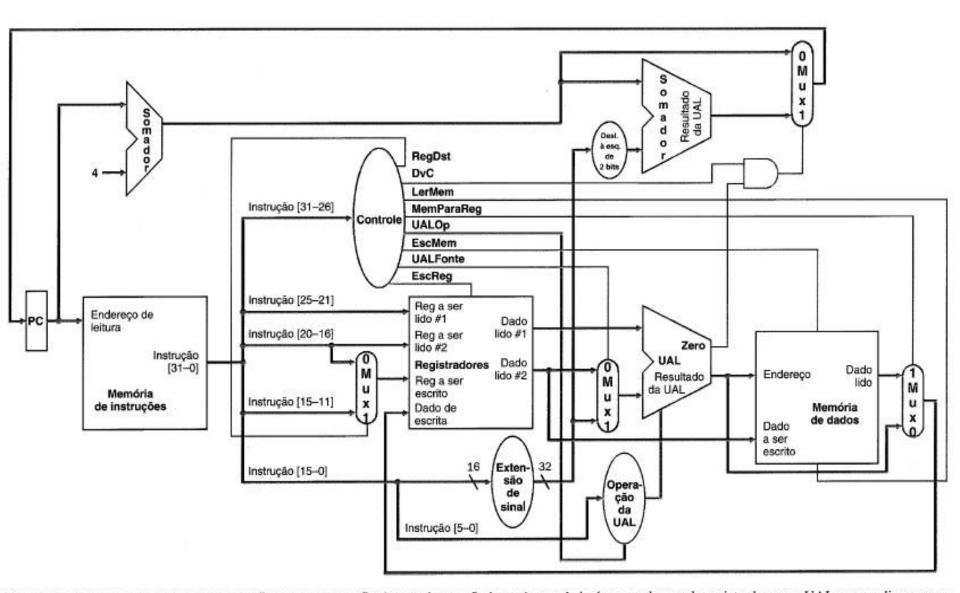


Figura 5.26 Caminho de dados em operação para a execução de uma instrução branch equal. Após usar o banco de registradores e a UAL para realizar a comparação, a saída Zero é usada para selecionar o valor a ser armazenado no PC, entre os dois valores candidatos.

MIPS Uniciclo


- Problemas

- Todas as instruções deveriam funcionar em um único ciclo de clock (CPI = 1!)
- O clock deverá ser ajustado para a instrução mais demorada
 - Ex. Load usa cinco unidades funcionais em série
 - Outras instruções poderiam ser executadas em ciclo menor
- Ex. Se o tempo das unidade funcionais forem:
 - Memória: 2 ns
 - ULA: 2 ns
 - Banco de registradores: 1ns
 - Mux, controle e outros: Desprezíveis
 - Qual o clock para cada instrução?

Projetando

Conjunto de instruções de 8bits

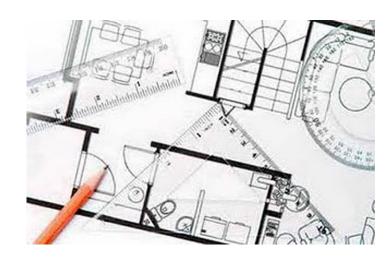- Quantos registradores?
- Quais os formatos a serem suportados?
- Quais as operações a serem suportadas?
- Como será efetuado a separação de bits?



Projetando


Conjunto de instruções de 8bits

- Quantos registradores?
- Quais os formatos a serem suportados?
- Quais as operações a serem suportadas?
- Como será efetuado a separação de bits?

Formato para escrita de código na linguagem Quantum:


Formato para escrita em código binário:

4 bits	2 bits	2 bits
7-4	3-2	1-0
Opcode	Reg2	Reg1

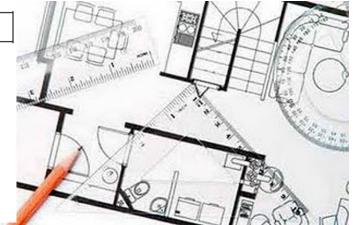

Representação de Instruções

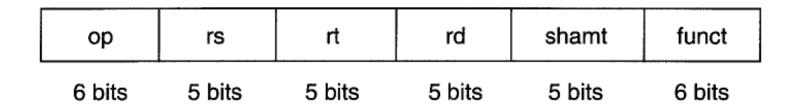- Instruções tipo R (registradores como operandos)




A seguir, veja o significado de cada um dos campos das instruções do MIPS:

- op: a operação básica a ser realizada pela instrução, tradicionalmente chamada de código de operação (opcode)
- rs: o registrador contendo o primeiro operando-fonte
- rt: o registrador contendo o segundo operando-fonte
- rd: o registrador que guarda o resultado da operação, também conhecido como registrador-destino
- shamt: de quantidade de bits a serem deslocados. (Isto será explicado no Capítulo 4, quando estudarmos as instruções de deslocamento; até lá, este campo não será usado, e portanto conterá sempre zero.)
- funct: função. Este campo seleciona uma variação específica da operação apontada no campo op, sendo às vezes chamado de código de função.

Representação de Instruções

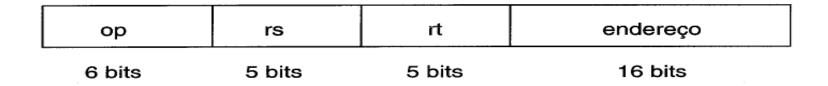- Instruções tipo I (transf. De dados)
 - Campo endereço desloca o conteúdo de rs como base
 - Possibilita maior campo de endereçamento (mem. Grande)



- Instrução do tipo J (Jump)

2	10000
6 bits	26 bits

MIPS MULTIciclo

- Objetivo: Quebrar a execução de instruções em passos
- Cada passo é executado em um ciclo de clock
- Favorece o reuso de hardware
 - Ex. Mem de instruções e dados, ULA e somadores
 - Necessita mais MUXs
- Usa mais registradores para armazenar valores intermediários (não visíveis ao programador)
- Instruções diferentes poderão usar quantidades diferentes de ciclos de clock

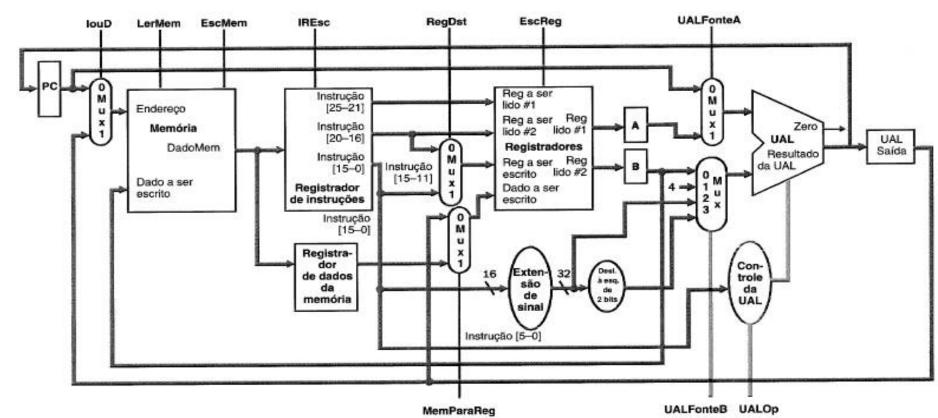


Figura 5.31 Caminho de dados multiciclo para execução das instruções básicas do MIPS. Apesar de este caminho de dados suportar o incremento normal do PC, serão necessárias algumas novas conexões e um novo multiplexador para suportar desvios condicionais e incondicionais. Em comparação com o caminho de dados para implementação monociclo, a implementação multiciclo inclui diversos registradores novos (IR, MDR, A, B, UALSaída), um multiplexador para o endereço de memória, um multiplexador para a entrada superior da UAL, e a expansão do multiplexador da entrada inferior da UAL de duas para quatro entradas. Essas pequenas modificações permitiram-nos eliminar dois somadores e uma memória.

Figura 5.32 Caminho de dados multiciclo da Figura 5.31 com as linhas de controle. Os sinais UALOp e UALSelB são sinais de controle de 2 bits, enquanto todos os demais são de 1 bit. Os registradores A e B não precisam de um sinal de escrita, uma vez que seus conteúdos são lidos somente em um ciclo imediatamente após eles terem sido escritos. O registrador de dados de memória foi adicionado para guardar o dado de um load, quando ele chega da memória. Os dados que chegam da memória não podem ser escritos diretamente no banco de registradores, pois a duração do ciclo de clock não é suficiente para acomodar um acesso à memória e outro ao banco de registradores. O sinal LerMem foi deslocado para o topo da unidade de memória para simplificar as figuras. O conjunto completo de unidades e linhas de controle para um caminho de dados que suporte desvios condicionais será mostrado em breve.

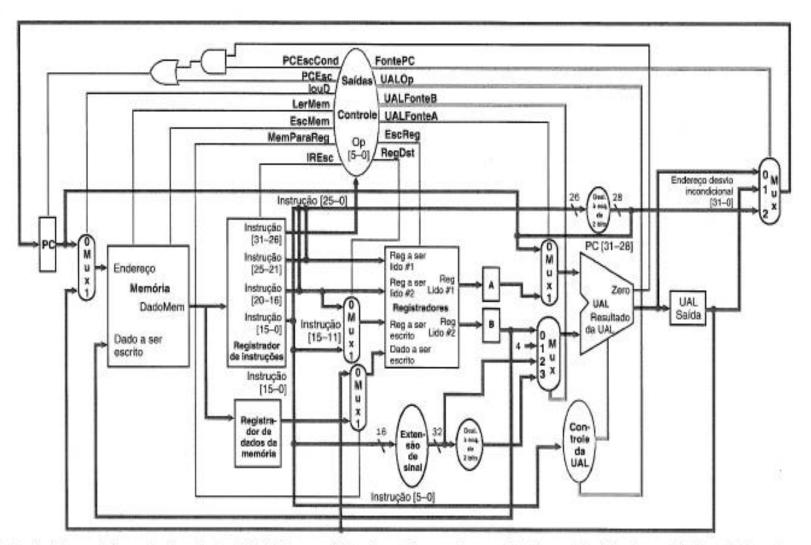


Figure 5.33 Caminho de dados completo para a implementação multicicio junto com as linhas de controle necessárias ao seu funcionamento. As linhas de controle da Figura 5.32 foram incorporadas à unidade de controle, além de serem incluídos todos os elementos necessários ao suporte das mudanças no PC. Os principais acréscimos, comparando com o caminho de dados da Figura 5.32, foram o multiplexador utilizado para selecionar a fonte do novo valor do PC (em cima, à direita), duas portas usadas para relacionar os sinais de escrita do PC (em cima, à esquerda) e os sinais de controle FontePC, PCEsc e PCEscCond. Este último sinal passa por uma porta AND com a saída Zero da UAL, para decidir se deve ou não ser realizado um desvio condicional. O sinal resultante passa por um OR junto com o sinal de controle PCEsc para gerar o sinal de controle de escrita do PC. Além disso, a saída do IR deve ser reurrumada de maneira a mandar seus 26 bits menos significativos (o endereço do desvio incondicional) para a lógica usada para selecionar o próximo valor do PC. Estes 26 bits são deslocados 2 bits à esquerda, recebendo dois zeros em seus bits menos significativos. Estes 28 bits são então concatenados com os 4 bits de mais alta ordem do PC incrementado.

- Controle

- Sinais de controle para cada passo da execução, em vários ciclos.
- Técnicas:
 - Máquina estados finitos: Estados e transições
 - Microprogramação: Representação por um programa
- Cada estado gasta 1 ciclo de clock

MIPS Multiciclo - Estágios

- Busca de instrução:
 - Busca instrução na MEM e incrementa PC
- Inst Dec & Reg.
 - Leituras dos regs A e B
 - Calculo do Destino do Branch
- Execution, Mem Address ou Branch Compl.
 - ALUout = A+end_branch, ou
 - ALUout = A op B, ou
 - Se (A=B) PC = ALUout, ou
 - PC = PC [31-28] | | IR[0-25]<<2
- Mem access ou R-type compl.
 - MDR = Mem[ALUout],
 - Mem[ALUout] = B,
 - Reg[IR[15-11]] = ALUout
- Mem read compl.
 - Reg[IR[20-16]]=MDR

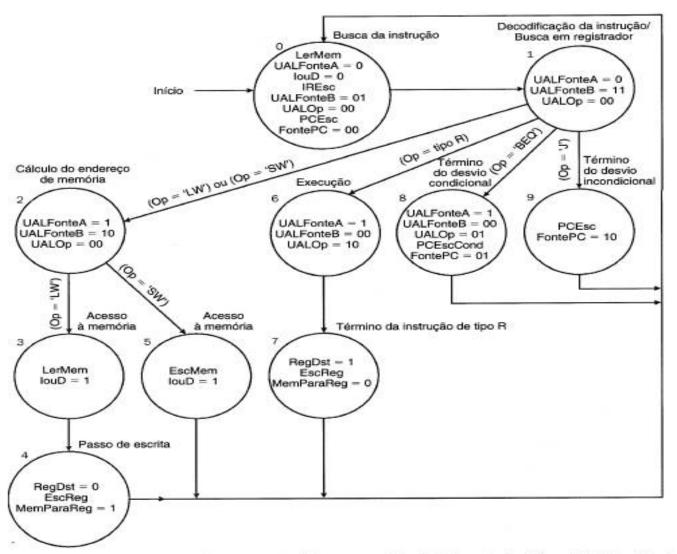


Figura 5.42 O controle completo, baseado em uma máquina de estados finitos para o caminho de dados mostrado na Figura 5.33. As identificações constantes dos arcos são condições que devem ser testadas para determinar qual dos estados é o próximo; quando a determinação do próximo estado for incondicional, não é colocada qualquer identificação. Os nomes dentro dos nós indicam os sinais de saída, ativos durante esse estado. Vamos sempre especificar os valores dos controles dos multiplexadores se a correta operação da estrutura assim determinar. Portanto, em alguns estados um determinado controle de multiplexador terá o valor 0 atribuído. No Apêndice C vamos examinar como implementar esta máquina de estados finitos a partir de equações lógicas, além de como implementar essas equações lógicas usando circuitos.